
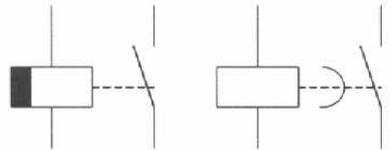

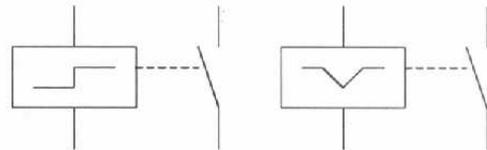
# Übersicht 4-Leiter Anschlüsse


Darstellungen Treppenlichtzeitschalter (K1T)



Darstellungen Stromstoßschalter (K1)




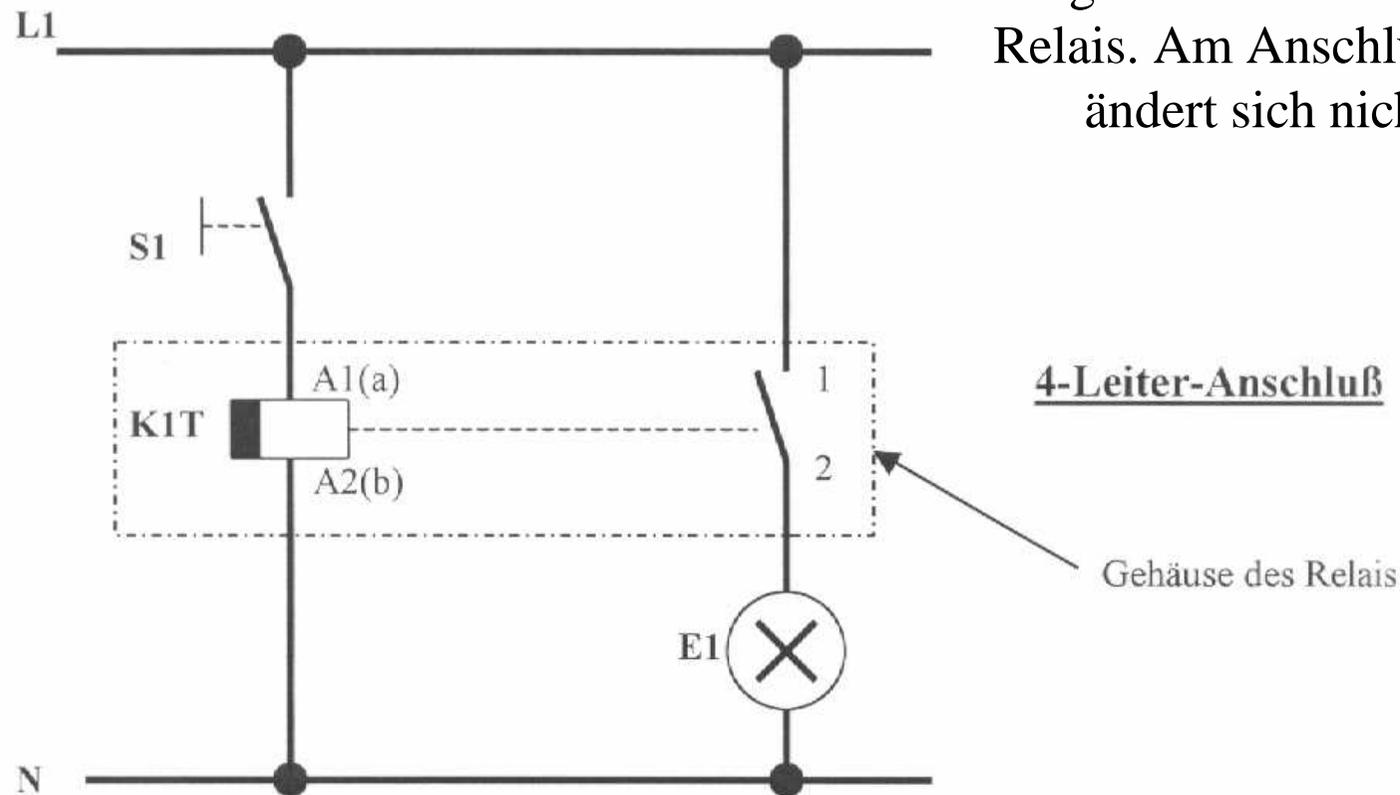Die Grundsaltungen  
Stromstoß- und  
Treppenlichtzeitschalter  
unterscheiden sich  
lediglich in der Bauart des  
Relais. Am Anschlussbild  
ändert sich nichts



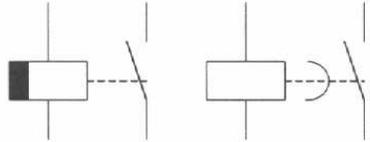
# Übersicht 3-Leiter Anschlüsse


Darstellungen Treppenlichtzeitschalter (KIT)



Darstellungen Stromstoßschalter (KI)

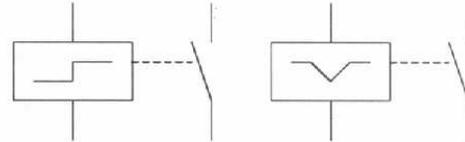

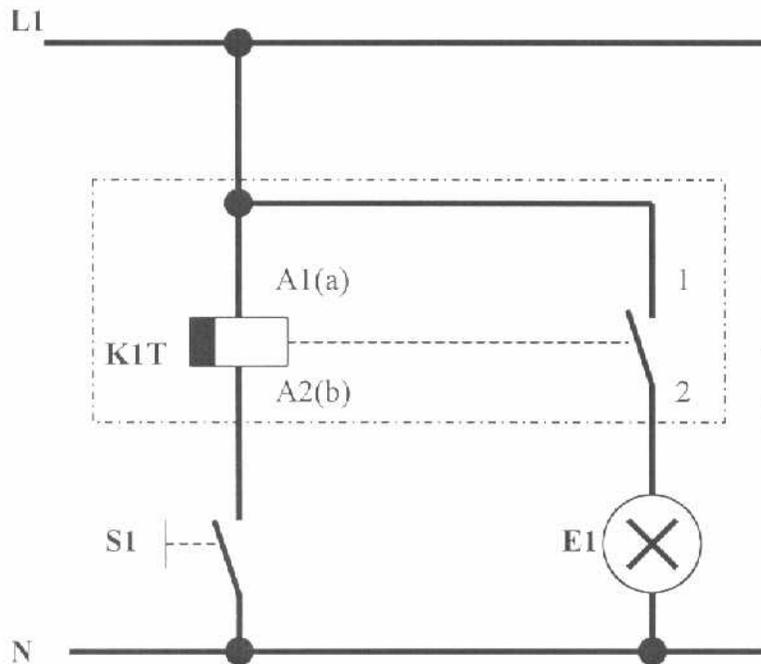Die Grundsaltungen Stromstoß- und Treppenlichtzeitschalter unterscheiden sich lediglich in der Bauart des Relais. Am Anschlussbild ändert sich nichts



## 3-Leiter-Anschluß

Da bei dieser Schaltungsart der Neutralleiter geschaltet wird, ist diese Anschlussart nach DIN VDE 0100 bei **Neuanlagen verboten.**