
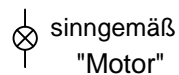
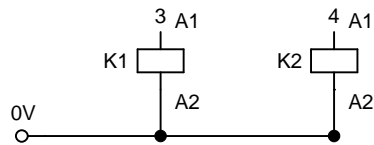


Gleichstrom-Wenderelaisschaltung

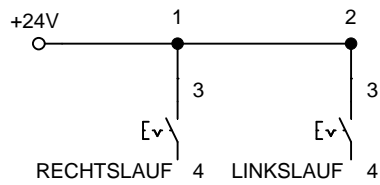

Vervollständigen Sie die Beschaltung der Relais K1 & K2, zum Ansteuern des Gleichstrommotors M1 (Rechtslauf / Aus / Linkslauf).

Die Relais besitzen jeweils 2 Wechslerkontakte.

Ein Kurzschluss durch versehentlichen gleichzeitigen Betätigen beider Schalter soll ausgeschlossen werden.

(Der Motor wird durch eine Leuchte dargestellt, da die Simulation Festo-Fluidsim keine Motoren kennt)